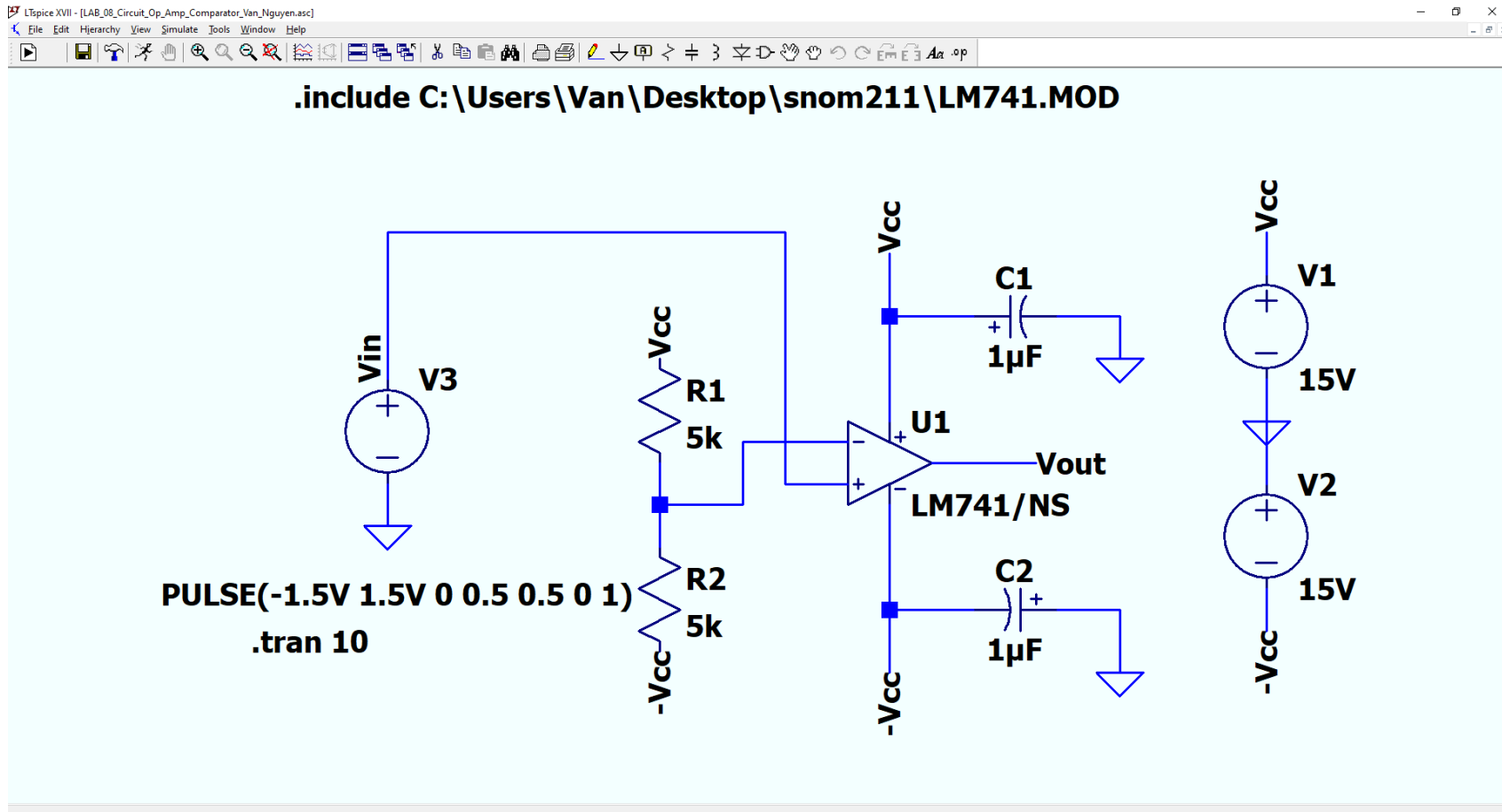


**LAB\_08\_SIMULATION\_ BASIC OP-AMP Circuits \_ Comparator \_  $R_1 = 5\text{ k}\Omega$  ;  $R_2 = 5\text{ k}\Omega$** 

**BASIC OP-AMP Circuits \_ Comparator \_  $R_1 = 4.7 \text{ k}\Omega$  ;  $R_2 = 5.3 \text{ k}\Omega$** 